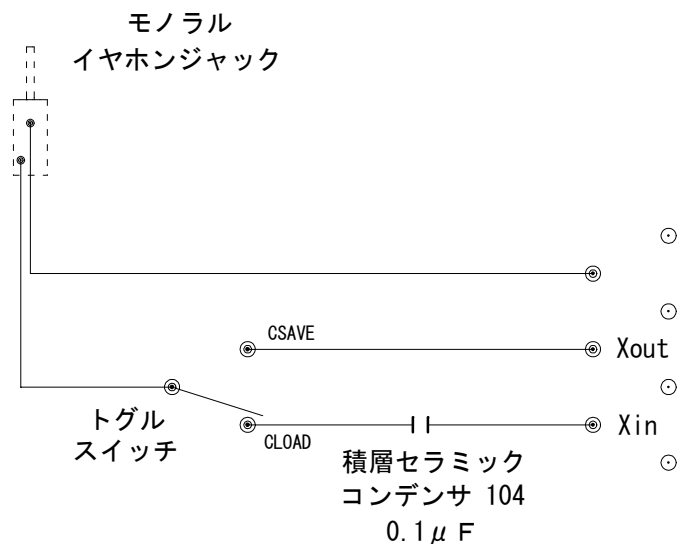


CASIO FX-602P カセットインターフェイス回路図



CSAVE: イヤホンジャックを録音装置のマイクに接続する

CLOAD: イヤホンジャックを録音装置のヘッドホンに接続する

カセットインターフェイス材料費（概算）

		単価	数量	計	備考
基板		¥84	1	¥84	サンハヤトICB90相当(2組分)
ヘッダーピン	2.54PS	¥445	1	¥445	ヒロセHIF3G-50P相当(16組分)
トグルスイッチ	スライド式	¥65	1	¥65	
コンデンサ 104	0.1μF	¥21	1	¥21	積層セラミック
コード	2芯	¥52	1	¥52	1m
イヤホンジャック	オス	¥52	1	¥52	
絶縁シート		¥150	1	¥150	10組分
雑費		¥31	1	¥31	
			合計	¥900	